

Termin zajęć Wtorek NP 7:30 – 11:00	Układy cyfrowe i systemy wbudowane	
Osoby wykonujące ćwiczenie: Jakub Suski 264028, Adam Czekalski 264488		Grupa: D
Tytuł ćwiczenia: Układy sekwencyjne		Laboratorium nr: 3
Data wykonania ćwiczenia	24.10.2023	Ocena:
Data oddania sprawozdania	7.11.2023	

Na zajęciach laboratoryjnych na płycie CPLD ZL-9572 zaimplementowano układy sekwencyjne: licznik synchroniczny mod 9 negatywny w kodzie +3 oraz detektor sekwencji „11100” w postaci automatu Mealy-ego.

1. Licznik synchroniczny mod 9 negatywny w kodzie +3

Proces syntezy:

Zdecydowano się na implementację na przerzutnikach typu „D”.

n	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Q_3'	Q_2'	Q_1'	Q_0'	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
4	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0
5	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1
6	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
7	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1
8	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0
9	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Minimalizacja metodą Karnaugh:

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$	00	01	11	10
00	-	-	1	-
01	0	0	0	0
11	-	-	-	-
10	0	1	1	1

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$	00	01	11	10
00	-	-	1	-
01	0	0	0	0
11	-	-	-	-
10	0	1	1	1

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$	00	01	11	10
00	-	-	1	-
01	0	0	0	0
11	-	-	-	-
10	0	1	1	1

$$D_3 = \overline{Q_3} \overline{Q_2} + Q_3 Q_0 + Q_3 Q_1$$

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$	00	01	11	10
00	-	-	0	-
01	0	1	1	1
11	-	-	-	-
10	1	0	0	0

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$	00	01	11	10
00	-	-	0	-
01	0	1	1	1
11	-	-	-	-
10	1	0	0	0

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$	00	01	11	10
00	-	-	0	-
01	0	1	1	1
11	-	-	-	-
10	1	0	0	0

$$D_2 = Q_3 \overline{Q_1} \overline{Q_0} + Q_2 Q_0 + Q_2 Q_1$$

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$	00	01	11	10
00	-	-	1	-
01	1	0	1	0
11	-	-	-	-
10	1	0	1	0

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$	00	01	11	10
00	-	-	1	-
01	1	0	1	0
11	-	-	-	-
10	1	0	1	0

$$D_1 = \overline{Q_1} \overline{Q_0} + Q_1 Q_0$$


$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	-	-	1	-
01	1	0	0	1
11	-	-	-	-
10	1	0	0	1

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	-	-	1	-
01	1	0	0	1
11	-	-	-	-
10	1	0	0	1



$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	-	-	1	-
01	1	0	0	1
11	-	-	-	-
10	1	0	0	1

$$D_0 = \overline{Q_0} + \overline{Q_3} \overline{Q_2}$$

Proces implementacji:

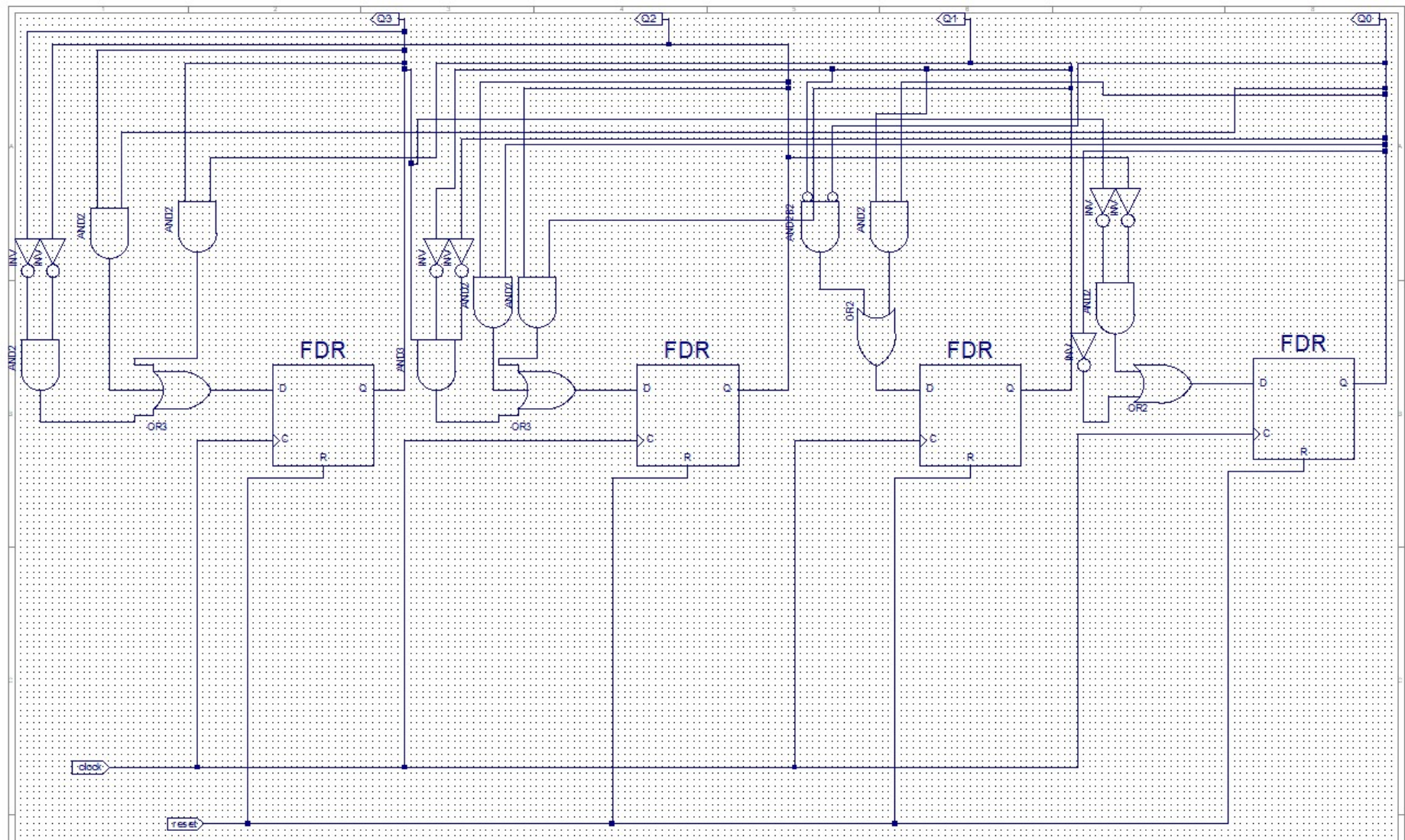

Rysunek 1-1 Układ licznika synchronicznego mod 9 negatywnego w kodzie +3

  

Rysunek 1-2 Przebiegi czasowe w symulatorze ISim

```

15  LIBRARY ieee;
16  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
17  USE ieee.numeric_std.ALL;
18  LIBRARY UNISIM;
19  USE UNISIM.Vcomponents.ALL;
20  ENTITY zadlsch_zadlsch_sch_tb IS
21  END zadlsch_zadlsch_sch_tb;
22  ARCHITECTURE behavioral OF zadlsch_zadlsch_sch_tb IS
23
24      COMPONENT zadlsch
25      PORT ( Q2 : OUT STD_LOGIC;
26            Q3 : OUT STD_LOGIC;
27            Q1 : OUT STD_LOGIC;
28            Q0 : OUT STD_LOGIC;
29            clock : IN STD_LOGIC;
30            reset : IN STD_LOGIC);
31      END COMPONENT;
32
33      SIGNAL Q2 : STD_LOGIC;
34      SIGNAL Q3 : STD_LOGIC;
35      SIGNAL Q1 : STD_LOGIC;
36      SIGNAL Q0 : STD_LOGIC;
37      SIGNAL clock : STD_LOGIC := '0';
38      SIGNAL reset : STD_LOGIC;
39
40  BEGIN
41
42      UUT: zadlsch PORT MAP (
43          Q2 => Q2,
44          Q3 => Q3,
45          Q1 => Q1,
46          Q0 => Q0,
47          clock => clock,
48          reset => reset
49      );
50
51      -- *** Test Bench - User Defined Section ***
52      clock <= not clock after 100 ns;
53      reset <= '0', '1' after 1800 ns;
54      -- *** End Test Bench - User Defined Section ***
55
56  END;

```

Rysunek 1-3 Kod w języku VHDL wraz z wektorami pobudzeń

W pliku testowym, aby wygenerować falę prostokątną o wypełnieniu 50% i stałym okresie, dopisano inicjalizację wartości początkowej sygnału „clock” w części deklaracyjnej architektury, a w treści architektury zastosowano przypisanie sygnału, negując wejście zegarowe co 100 ns.

```

1  #-----
2  # ZL-9572 CPLD board, J.Sugier 2009
3  #-----
4
5  # Clocks
6  NET "clock" LOC = "P7" | BUFG = CLK;
7  NET "clock" PERIOD = 5ms HIGH 50%;
8
9  #NET "Clk_XT" LOC = "P5" | BUFG = CLK;
10 #NET "Clk_XT" PERIOD = 500ns HIGH 50%;
11
12 # Keys
13 NET "reset" LOC = "P42";
14 #NET "Key<1>" LOC = "P40";
15 #NET "Key<2>" LOC = "P43";
16 #NET "Key<3>" LOC = "P38";
17 #NET "Key<4>" LOC = "P37";
18 #NET "Key<5>" LOC = "P36"; # shared with ROT_A
19 #NET "Key<6>" LOC = "P24"; # shared with ROT_B
20 #NET "Key<7>" LOC = "P39"; # GSR
21
22 # LEDS
23 NET "Q0" LOC = "P35";
24 NET "Q1" LOC = "P29";
25 NET "Q2" LOC = "P33";
26 NET "Q3" LOC = "P34";
27 #NET "LED<4>" LOC = "P28";
28 #NET "LED<5>" LOC = "P27";
29 #NET "LED<6>" LOC = "P26";
30 #NET "LED<7>" LOC = "P25";

```

Rysunek 1-4 Fragment pliku .ucf z przypisanymi wyjściami i wejściami do wyprowadzeń

Natomiast w pliku .ucf dodatkowo odkomentowano linijkę 6 i 7 i przypisano wejście „clock”

Licznik zlicza impulsy zegarowe generowane w przystawce, przez co na płytce można zobaczyć całą sekwencję licznika. Zgaszona dioda oznacza „1” na wyjściu, zapalona natomiast „0” na wyjściu.

2. Detektor sekwencji „11100” w postaci automatu Mealy-ego

Proces syntezy:

Wykonano na przerzutnikach JK.

	n	Q2	Q1	Q0	X	Q2'	Q1'	Q0'	Y	J2	K2	J1	K1	J0	K0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\	0	\	0	\
2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	\	0	\	1	\
3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	\	0	\	\	1
4	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	\	1	\	\	1
5	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	\	\	1	0	\
6	2	0	1	0	1	0	1	1	0	0	\	\	0	1	\
7	3	0	1	1	0	1	0	0	0	1	\	\	1	\	1
8	3	0	1	1	1	0	1	1	0	0	\	\	0	\	0
9	4	1	0	0	0	1	0	1	1	\	0	0	\	1	\
10	4	1	0	0	1	0	0	1	0	\	1	0	\	1	\
11	5	1	0	1	0	0	0	0	0	\	1	0	\	\	1
12	5	1	0	1	1	0	0	1	0	\	1	0	\	\	0
13	6	1	1	0	0	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
14	6	1	1	0	1	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
15	7	1	1	1	0	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
16	7	1	1	1	1	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\

Minimalizacja metodą siatek Karnaugh:

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0 X$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	1
11	\	\	\	\
10	\	\	\	\

$$J_2 = Q_1 Q_0 \bar{X}$$

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0 X$	00	01	11	10
00	\	\	\	\
01	\	\	\	\
11	\	\	\	\
10	0	1	1	1

$$K_2 = X + Q_0$$

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0 X$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	\	\	\	\
11	\	\	\	\
10	0	0	0	0

$$J_1 = \overline{Q_2} Q_0 X$$

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0 X$	00	01	11	10
00	\	\	\	\
01	1	0	0	1
11	\	\	\	\
10	\	\	\	\

$$K_1 = \bar{X}$$

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0 X$	00	01	11	10
00	0	1	\	\
01	0	1	\	\
11	\	\	\	\
10	1	1	\	\

$$J_0 = Q_2 + X$$


$Q_2 Q_1 \backslash Q_0 X$	00	01	11	10
00	\	\	1	1
01	\	\	0	1
11	\	\	\	\
10	\	\	0	1

$$K_0 = \bar{X} + \overline{Q_2} \overline{Q_1}$$



$Q_2 Q_1 \backslash Q_0 X$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	\	\	\	\
10	1	0	0	0

$$Y = Q_2 \overline{Q_0} \bar{X}$$

Proces implementacji:

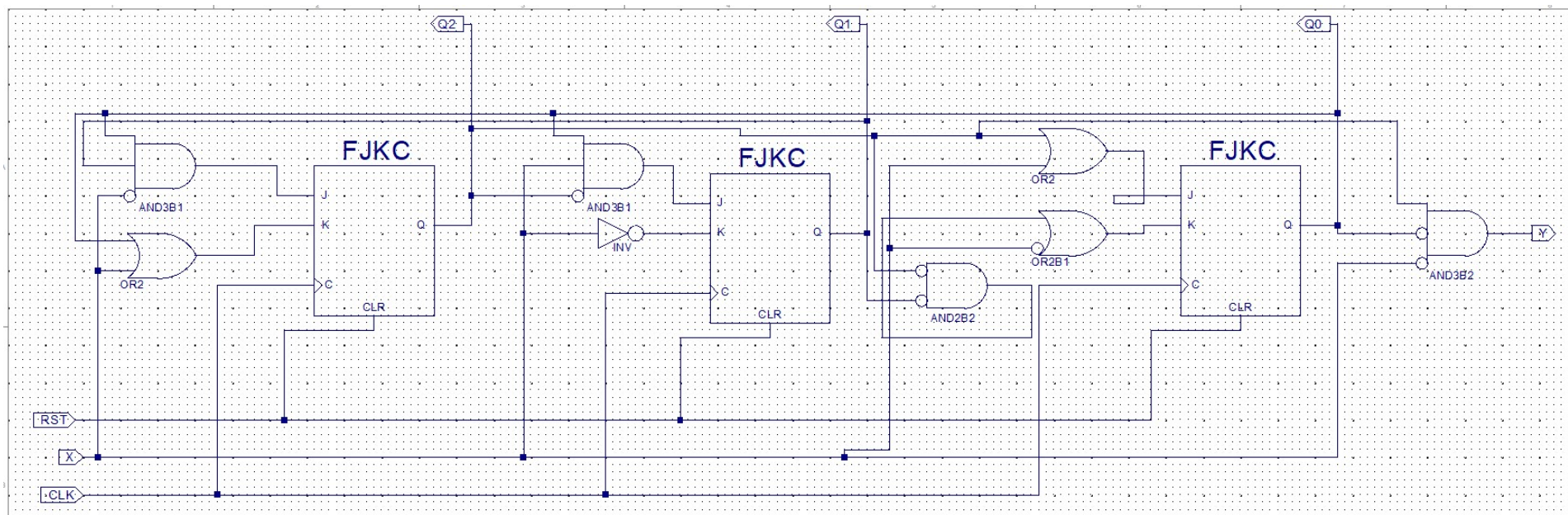

Rysunek 2-1 Układ detektora sekwencji: "11100" w postaci automatu Mealy-ego

  

Rysunek 2-2 Przebiegi czasowe w symulatorze ISim

Kod:

```
USE ieee.numeric_std.ALL;
LIBRARY UNISIM;
USE UNISIM.Vcomponents.ALL;
-- ENTITY zad2sch_zad2sch_sch_tb IS
-- END zad2sch_zad2sch_sch_tb;
-- ARCHITECTURE behavioral OF zad2sch_zad2sch_sch_tb IS

    COMPONENT zad2sch
    PORT( CLK      : IN  STD_LOGIC;
          wej      : IN  STD_LOGIC;
          Q0       : OUT STD_LOGIC;
          Q1       : OUT STD_LOGIC;
          Q2       : OUT STD_LOGIC;
          RST      : IN  STD_LOGIC;
          wyj      : OUT STD_LOGIC);
    END COMPONENT;

    SIGNAL CLK      : STD_LOGIC := '0';
    SIGNAL wej      : STD_LOGIC;
    SIGNAL Q0       : STD_LOGIC;
    SIGNAL Q1       : STD_LOGIC;
    SIGNAL Q2       : STD_LOGIC;
    SIGNAL RST      : STD_LOGIC;
    SIGNAL wyj      : STD_LOGIC;

BEGIN

    UUT: zad2sch PORT MAP(
        CLK => CLK,
        wej => wej,
        Q0  => Q0,
        Q1  => Q1,
        Q2  => Q2,
        RST => RST,
        wyj => wyj
    );

    -- *** Test Bench - User Defined Section ***
    CLK <= not CLK after 100 ns;
    RST <= '0', '1' after 1800 ns;
    wej <= '0', '1' after 100 ns, '0' after 800 ns;
    -- *** End Test Bench - User Defined Section ***

END;
```

Rysunek 2-3 Kod w języku VHDL wraz z wektorami pobudzeń

Wprowadzamy sekwencję „01111111000000000000”, zmieniając zbocze zegara co 100 ns i sczytując jeden bit co 100 ns z portu *wej*. Analizując przebiegi czasowe symulatora ISim, można zauważyć, że po 400. nanosekundzie sekwencja „01111” nie została wykryta, a także: po 500., 600. i 700. nanosekundzie sekwencja „11111” ani sekwencja „11110” po 800. nanosekundzie. Dopiero po 900. nanosekundzie y zmienia wartość na 1, gdy wykryta zostaje pożądana sekwencja „11100”.

```
# Clocks
NET "CLOCK" LOC = "P7" | BUFG = CLK;
NET "CLOCK" PERIOD = 5ms HIGH 50%;

#NET "Clk_XT" LOC = "P5" | BUFG = CLK;
#NET "Clk_XT" PERIOD = 500ns HIGH 50%;

# Keys
NET "wej" LOC = "P42";
#NET "Key<1>" LOC = "P40";
#NET "Key<2>" LOC = "P43";
#NET "Key<3>" LOC = "P38";
#NET "Key<4>" LOC = "P37";
#NET "Key<5>" LOC = "P36"; # shared with ROT_A
#NET "Key<6>" LOC = "P24"; # shared with ROT_B
NET "RST" LOC = "P39"; # GSR

# LEDs
NET "wyj" LOC = "P35";
#NET "wej" LOC = "P29";
#NET "LED<2>" LOC = "P33";
#NET "LED<3>" LOC = "P34";
NET "Q0" LOC = "P28";
NET "Q1" LOC = "P27";
NET "Q2" LOC = "P26";
#NET "Q3" LOC = "P25";
```

Rysunek 2-4 Fragment pliku .ucf z przypisanymi wyjściami i wejściami do wyprowadzeń

Układ gdy wykryje sekwencję „11100”, zgasza diodę P35, która symbolizuje jej detekcję.

3. Wnioski

Układ licznika i detektora sekwencji działały poprawnie. Niestety, z powodu „drobnych” problemów ze środowiskiem Xilinx w czasie implementacji drugiego układu, nie udało się zaimplementować „ulepszonej” wersji układu z Rotary Encoderem i wyświetlaczem 7-segmentowym.